



Sur le circuit devant vous, mesurez avec le bon calibre la tension aux bornes de la diode.

Sur le circuit devant vous, mesurez avec le bon calibre la tension aux bornes de la diode.